

Zadání verze medior/senior:

Navrhněte schéma zapojení a plošný spoj pro jednoduchý programátor SPI flash pamětí. Programátor by měl být založen na mikroprocesoru *STM32F103C8T6*. Zařízení by dále mělo obsahovat patici pro programovanou SPI paměť typu *SST25VF080B-50-4C-PAE* a rozhraní pro připojení k programátoru typu RS232 nebo USB dle preference.

Zařízení by mělo být napájeno z programovacího rozhraní (USB napájení nebo parazitní napájení z RS232 signálů).

Doporučené prvky k využití:

- STM32F103C8T6
- USBLC6-2SC6
- USBLC6-4SC6
- LD1117S33CTR
- D2808-42

Návrh zpracujte v návrhovém systému dle preference a z hotového návrhu exportujte schéma zapojení a výrobní data. K výstupu přiložte krátký popis svých návrhových rozhodnutí.

Zadání verze junior:

Navrhněte schéma zapojení a plošný spoj pro jednoduchý programátor SPI flash pamětí. Programátor by měl být založen na mikroprocesoru *STM32F103C8T6*. Zařízení by dále mělo obsahovat patici pro programovanou SPI paměť typu *SST25VF080B-50-4C-PAE* a rozhraní pro připojení k programátoru typu RS232 se standardním Cannon konektorem. Zařízení by mělo být napájeno z externího 5-12V DC zdroje.

Doporučené prvky k využití:

- STM32F103C8T6
- USBLC6-2SC6
- USBLC6-4SC6
- LD1117S33CTR
- D2808-42

Návrh zpracujte v návrhovém systému dle preference a z hotového návrhu exportujte BOM, exportované schéma v PDF a DPS masky například také v PDF případně gerber. K výstupu přiložte krátký popis svých návrhových rozhodnutí.